

```
//////////Even Priority encoder//////////
```

```
//code
```

```
module even_pri_enc(input [3:0] i,output reg [1:0] out);
```

```
    always @* begin
```

```
        case(i)
```

```
            4'b0000: out = 2'b00;
```

```
            4'b0010: out = 2'b01;
```

```
            4'b0011: out = 2'b01;
```

```
            4'b0100: out = 2'b10;
```

```
            4'b0101: out = 2'b10;
```

```
            4'b0110: out = 2'b10;
```

```
            4'b0111: out = 2'b10;
```

```
            4'b1000: out = 2'b11;
```

```
            default: out = 2'b11;
```

```
        endcase
```

```
    end
```

```
endmodule
```

```
//Test Bench
```

```
// Code your testbench here
```

```
// or browse Examples
```

```
module tb;
```

```
    reg [3:0] i;
```

```
wire [1:0] out;
```

```
even_pri_enc uut (.i(i),.out(out));
```

initial begin

```
$monitor("Time=%0t in_data=%b out=%b", $time, i, out);
```

```
i = 4'b0000; #10;
```

```
i = 4'b0010; #10;
```

```
i = 4'b0100; #10;
```


```
i = 4'b1000; #10;
```

```
i = 4'b1111; #10;
```

```
$finish;
```

end

endmodule

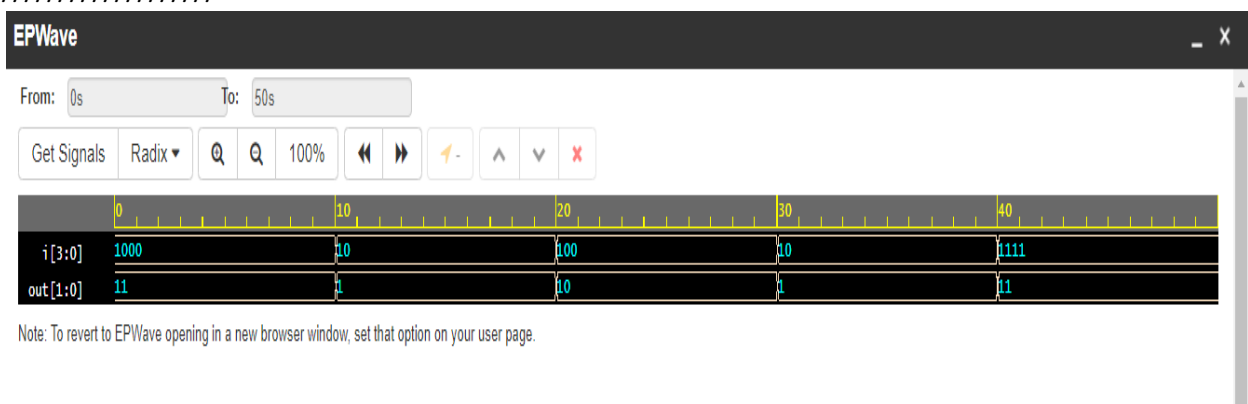[illegible]

```
/////////////////////////////////RISING AND FALLING EDGE COUNTER/////////////////////////////////
```

```
//CODE
```

```
module edge_counter(  
    input wire clk,  
    output reg [7:0] pos,  
    output reg [7:0] neg  
);
```

```
    reg ss;
```

```
    initial
```

```
    begin
```

```
        pos<=0;
```

```
        neg<=0;
```

```
    end
```

```
    always @(posedge clk) begin
```

```
        if(ss==0)
```

```
            pos <= pos + 1;
```

```
        ss=1;
```

```
    end
```

```
    always @(negedge clk) begin
```

```
        if(ss==1)
```

```
            neg <= neg + 1;
```

```
        ss=0;
```

```
    end
```

```
endmodule
```

```
/// TEST BENCH
```

```
module edge_counter_tb;
```

```
    reg clk;
```

```
    wire [7:0] pos;
```

```
    wire [7:0] neg;
```

```
    edge_counter uut (
```

```
        .clk(clk),
```

```
        .pos(pos),
```

```
        .neg(neg)
```

```
    );
```

```
    initial begin
```

```
        clk=0;
```

```
        $monitor("clk=%b pos_count=%d neg_count=%d", clk, pos, neg);
```

```
        repeat (100) #5 clk = ~clk;
```

```
        $finish();
```

```
    end
```

```
endmodule
```


```

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

```

From: 0s To: 500s

Get Signals Radix ▼ Q Q 100% ◀ ▶ ⚡ ▲ ▼ ✖

 

```

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
FSM SEQ DETECTOR 0110////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

```

```

module seq0110(input bit clk, rst, a, output out);

```

```

    bit [3:0] st, n_st;

```

```

    always @(posedge clk or negedge rst) begin

```

```

        if (!rst) begin

```

```

            st <= 4'h1;

```

```

        end

```

```

        else begin

```

```

            st <= n_st;

```

```

        end

```

```

    end

```

```

    always @(st or a) begin

```

```
case(st)
```

```
4'h1: begin
```

```
    if (a == 0) n_st = 4'h2;
```

```
    else n_st = 4'h1;
```

```
end
```

```
4'h2: begin
```

```
    if (a == 1) n_st = 4'h3;
```

```
    else n_st = 4'h2;
```

```
end
```

```
4'h3: begin
```

```
    if (a == 1) n_st = 4'h4;
```

```
    else n_st = 4'h2;
```

```
end
```

```
4'h4: begin
```

```
    if (a == 0) n_st = 4'h1;
```

```
    else n_st = 4'h1;
```

```
end
```

```
default: n_st = 4'h1;
```

```
endcase
```

```
end
```

```
assign out = (st == 4'h4) && (a == 0) ? 1 : 0;
```

```
endmodule
```

```
//TEST BENCH
```

```
module tb();

    reg clk, reset, a;

    wire out;

    seq0110 d(clk, reset, a, out);

    initial clk = 0;

    always #2 clk = ~clk;

    initial begin

        a = 0;

        #1 reset = 0;

        #2 reset = 1;

        #4 a = 0;

        #4 a = 1;

        #4 a = 1;

        #4 a = 0;

        #4 a = 1;

        #4 a = 1;

        #4 a = 1;

        #4 a = 0;

        #4 a = 1;
```

```
#4 a = 1;
```

```
#4 a = 0;
```

```
#4 a = 0;
```

```
$finish;
```

```
end
```


```
initial begin
```

```
$dumpfile("dump.vcd");
```

```
$dumpvars(0);
```

```
end
```

```
endmodule
```

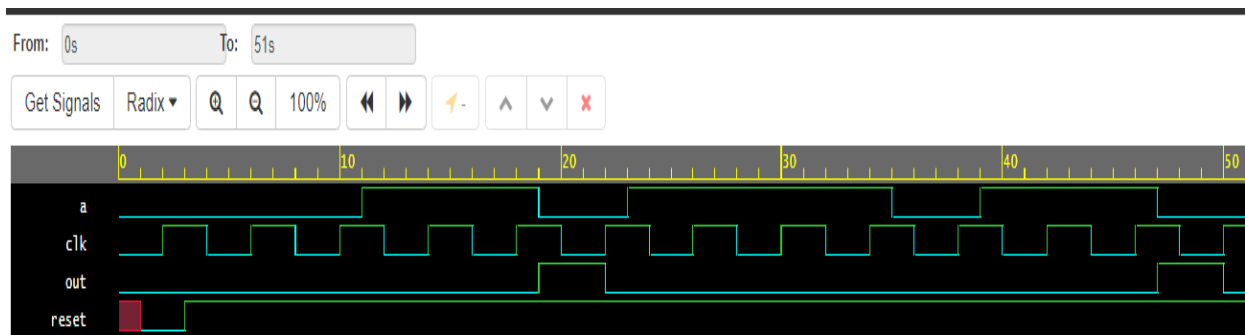



////////////////////////////////////  
////////

////////Counter

```
// Code your design here
```

```
module counter(
```

input clk,

input clr,

output reg [3:0] y1, y2,

output reg enable

$$);$$

```
reg o1, o2;
```

always @(negedge clk)

```
if (clr)
```

begin

```
y1 <= 4'b0000;
```

```
y2 <= 4'b1111;
```

end

else

begin

```
y1[0] <= ~y1[0];
```

```
if (y1[0]) begin
```

```
y1[1] <= ~y1[1];
```

```
if (y1[1]) begin
```

```
y1[2] <= ~y1[2];
```

```
    if (y1[2]) begin
        y1[3] <= ~y1[3];
    end
end
end
end
```

```
assign o1 = ~(y1[0] | y1[1]);
assign o2 = y1[2] & y1[3];
assign enable = o1 & o2;
```

```
always @(posedge enable)
begin
    y2[0] <= ~y2[0];
    if (~y2[0]) begin
        y2[1] <= ~y2[1];
        if (~y2[1]) begin
            y2[2] <= ~y2[2];
            if (~y2[2]) begin
                y2[3] <= ~y2[3];
            end
        end
    end
end
end
end
endmodule
```

//////////TEST BENCH

```
// Code your testbench here
```

// or browse Examples

```
module tb();
```

```
reg clk;
```

```
reg clear;
```

```
wire [3:0]a,b;
```

```
wire b_en;
```

```
counter UUT(clk,clear,a,b,b_en);
```

initial

begin

```
clk=0;
```

```
forever #2 clk=~clk;
```

end

initial

begin

```
$monitor("Time=%0t, a=%b,b=%b,b_en=%b", $time,a,b,b_en);
```

```
clear=1;
```


```
#4 clear=0;
```

#200 \$finish;

end

endmodule

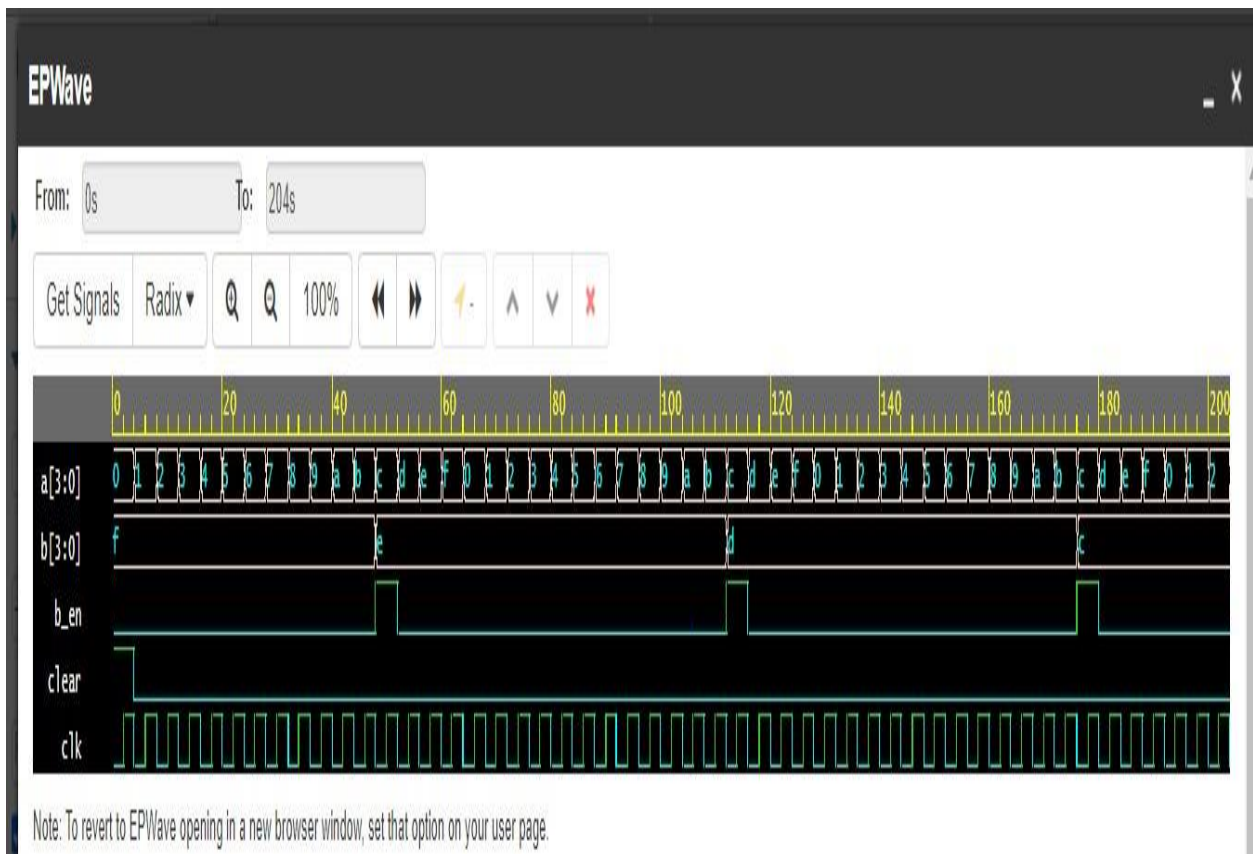////////////////////////////////////  
////////



//

```

module Multiplier3bit(
    input wire [2:0] a1,
    input wire [2:0] b1,
    output reg [5:0] y1
);
    reg [5:0] y1_pro;

    initial begin
        y1_pro=0;
    
```

```
y1=0;
end
always @(a1 or b1) begin
    for (int i = 0; i < 3; i = i + 1) begin
        y1_pro = y1_pro + (a1[i]*(b1<<i));
    end
    y1 = y1_pro;
end
endmodule
```

TESET BENCH

```
module testbench;
```

```
    reg [2:0] a1, b1;
```

```
    wire [5:0] y1;
```

```
    Multiplier3bit uut(
```

```
        .a1(a1),
```

```
        .b1(b1),
```

```
        .y1(y1)
```

```
    );
```

```
    initial begin
```

```
$dumpfile("dump.vcd"); $dumpvars(1);  
  
a1 = 3'b101;  
  
b1 = 3'b011;  
  
$display("a1=%b b1=%b y1=%b", a1, b1, y1);
```

```
  
a1 = 3'b110;  
  
b1 = 3'b010;  
  
$display("a1=%b b1=%b y1=%b", a1, b1, y1);
```

```
#100 $finish();
```

```
end
```

```
endmodule
```

