

```
////////////////Even Priority encoder////////////////
```

```
//code
```

```
module even_pri_enc(input [3:0] i,output reg [1:0] out);
```

```
    always @* begin
```

```
        case(i)
```

```
            4'b0000: out = 2'b00;
```

```
            4'b0010: out = 2'b01;
```

```
            4'b0011: out = 2'b01;
```

```
            4'b0100: out = 2'b10;
```

```
            4'b0101: out = 2'b10;
```

```
            4'b0110: out = 2'b10;
```

```
            4'b0111: out = 2'b10;
```

```
            4'b1000: out = 2'b11;
```

```
            default: out = 2'b11;
```

```
        endcase
```

```
    end
```

```
endmodule
```

```
//Test Bench
```

```
// Code your testbench here
```

```
// or browse Examples
```

```
module tb;
```

```
    reg [3:0] i;
```

```
wire [1:0] out;
```

```
even_pri_enc uut (.i(i),.out(out));
```

initial begin

```
$monitor("Time=%0t in_data=%b out=%b", $time, i, out);
```

```
i = 4'b0000; #10;
```

```
i = 4'b0010; #10;
```

```
i = 4'b0100; #10;
```


```
i = 4'b1000; #10;
```

```
i = 4'b1111; #10;
```

```
$finish;
```

end

endmodule

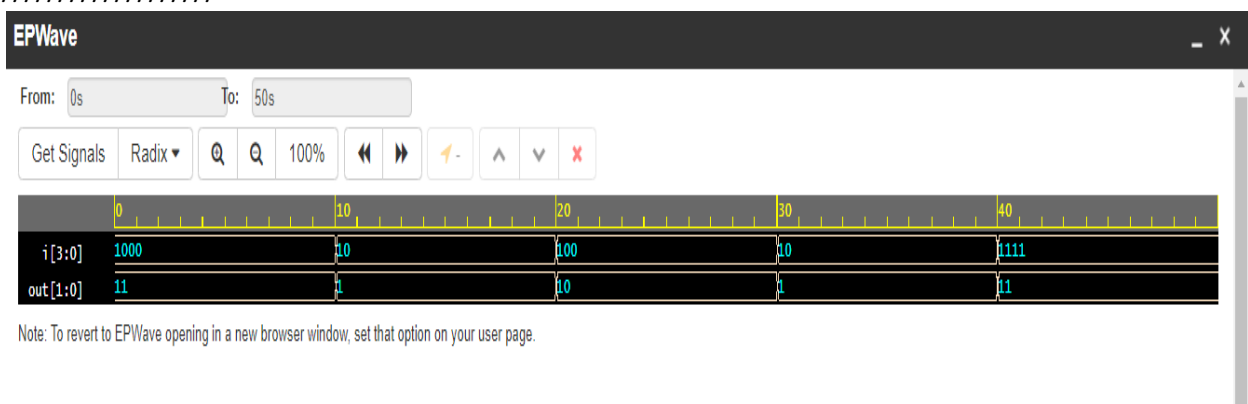[illegible]

```
/////////////////////////////////RISING AND FALLING EDGE COUNTER/////////////////////////////////
```

```
//CODE
```

```
module edge_counter(  
    input wire clk,  
    output reg [7:0] pos,  
    output reg [7:0] neg  
);
```

```
    reg ss;
```

```
    initial
```

```
    begin
```

```
        pos<=0;
```

```
        neg<=0;
```

```
    end
```

```
    always @(posedge clk) begin
```

```
        if(ss==0)
```

```
            pos <= pos + 1;
```

```
        ss=1;
```

```
    end
```

```
    always @(negedge clk) begin
```

```
        if(ss==1)
```

```
            neg <= neg + 1;
```

```
        ss=0;
```

```
    end
```

```
endmodule
```

```
/// TEST BENCH
```

```
module edge_counter_tb;
```

```
    reg clk;
```

```
    wire [7:0] pos;
```

```
    wire [7:0] neg;
```

```
    edge_counter uut (
```

```
        .clk(clk),
```

```
        .pos(pos),
```

```
        .neg(neg)
```

```
    );
```

```
    initial begin
```

```
        clk=0;
```

```
        $monitor("clk=%b pos_count=%d neg_count=%d", clk, pos, neg);
```

```
        repeat (100) #5 clk = ~clk;
```

```
        $finish();
```

```
    end
```

```
endmodule
```



```
case(st)

4'h1: begin

    if (a == 0) n_st = 4'h2;

    else n_st = 4'h1;

end

4'h2: begin

    if (a == 1) n_st = 4'h3;

    else n_st = 4'h2;

end

4'h3: begin

    if (a == 1) n_st = 4'h4;

    else n_st = 4'h2;

end

4'h4: begin

    if (a == 0) n_st = 4'h1;

    else n_st = 4'h1;

end

default: n_st = 4'h1;

endcase

end
```

```
assign out = (st == 4'h4) && (a == 0) ? 1 : 0;
```

```
endmodule
```

```
//TEST BENCH
```

```
module tb();

  reg clk, reset, a;

  wire out;

  seq0110 d(clk, reset, a, out);

  initial clk = 0;

  always #2 clk = ~clk;

  initial begin

    a = 0;

    #1 reset = 0;

    #2 reset = 1;

    #4 a = 0;

    #4 a = 1;

    #4 a = 1;

    #4 a = 0;

    #4 a = 1;

    #4 a = 1;

    #4 a = 1;

    #4 a = 0;

    #4 a = 1;
```

```
#4 a = 1;
```

```
#4 a = 0;
```

```
#4 a = 0;
```

```
$finish;
```

```
end
```


```
initial begin
```

```
$dumpfile("dump.vcd");
```

```
$dumpvars(0);
```

```
end
```

```
endmodule
```

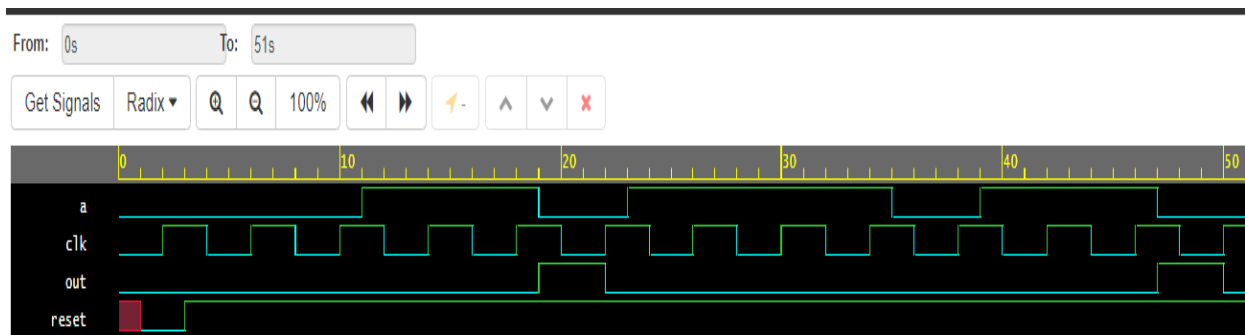


```
    up <= up + 1;

    if (up == 4'b1100) begin

        en <= 1;

    end

    else begin

        en <= 0;

    end

end

end

end

always @(posedge en) begin

    dn <= dn - 1;

end

endmodule
```

```
//////////TEST BENCH
```

```
module top;

    reg clk, rst;

    reg en;

    reg [3:0] up, dn;

    integer count = 0;

    integer start_time, end_time;

    real frequency;
```

```
counter uut (.rst(rst), .clk(clk), .en(en), .up(up), .dn(dn));
```

```
initial begin
```

```
    clk = 0;
```

```
    forever #5 clk = ~clk;
```

```
end
```

```
initial begin
```

```
    rst = 1;
```

```
    #10 rst = 0;
```

```
    $dumpfile("dump.vcd"); $dumpvars;
```

```
    $monitor(" up=%b, dn=%b, en=%b frequency=%f", up, dn, en, frequency);
```

```
end
```

```
always @(posedge en) begin
```

```
    if (!count) begin
```

```
        start_time = $time;
```

```
        count = count + 1;
```

```
    end
```

```
    else begin
```

```
        end_time = $time;
```

```
        frequency = 1 / (($time - start_time) * 1e-9);
```


```
        count = 0;
```

```
    end
```

```
end
```

```
initial #500 $finish;
```
 
```
endmodule////////////////////////////////////  
////////////////////////////////////
```



```
////////////////////////////////////
```

```
module Multiplier3bit(  
    input wire [2:0] a1,  
    input wire [2:0] b1,  
    output reg [5:0] y1  
);  
    reg [5:0] y1_pro;  
    initial begin  
        y1_pro=0;  
        y1=0;  
    end  
    always @(a1 or b1) begin  
        for (int i = 0; i < 3; i = i + 1) begin  
            y1_pro = y1_pro + (a1[i]*(b1<<i));
```

```
end  
  
y1 = y1_pro;  
  
end  
  
endmodule
```

TESET BENCH

```
module testbench;  
  
    reg [2:0] a1, b1;  
    wire [5:0] y1;  
  
    Multiplier3bit uut(  
        .a1(a1),  
        .b1(b1),  
        .y1(y1)  
    );  
  
    initial begin  
        $dumpfile("dump.vcd"); $dumpvars(1);  
  
        a1 = 3'b101;  
        b1 = 3'b011;  
  
        $display("a1=%b b1=%b y1=%b", a1, b1, y1);  
    end  
endmodule
```

```
a1 = 3'b110;
```

```
b1 = 3'b010;
```

```
$display("a1=%b b1=%b y1=%b", a1, b1, y1);
```

```
#100 $finish();
```

```
end
```

```
endmodule
```

